

# 教程

预备知识	▲
课程介绍 (index.html)	
LogiSim (doc_logisim.html)	
Verilog语法 (doc_verilog.html)	
FPGA原理 (doc_fpga.html)	
Nexys4DDR开发板 (doc_nexys.html)	
Vivado介绍 (doc_vivado.html)	
TestBench编写及仿真 (doc_testbench.html)	
代码风格规范 (coding_convention.html)	
一些例子	▲
基本逻辑门 (doc_basic_logic.html)	
简单组合逻辑电路 (doc_simple_logic.html)	
复杂组合逻辑电路 (doc_complex_logic.html)	
简单时序逻辑电路 (doc_simple_timing.html)	
复杂时序逻辑电路 (doc_complex_timing.html)	
有限状态机 (doc_finite_state_machine.html)	

[Collapse All](#) | [Expand All](#)

# Verilog语法

Table of Contents
▪ 1.1 简单组合逻辑电路
▪ 1.2 多bit逻辑门
▪ 1.3 八输入与门
▪ 1.4 一位全加器
▪ 1.5 三态门
▪ 1.6 八位两路选择器
▪ 1.7 D触发器
▪ 1.8 带同步复位的D触发器
▪ 1.9 异步复位电路
▪ 1.10 七段数码管
▪ 1.11 有限状态机 (FSM)
▪ 1.12 参数传递
▪ 1.14 测试文件
– 1.14.1 简单测试文件
– 1.14.2 自检测测试文件
– 1.14.3 测试向量

# Verilog语法入门

Verilog HDL是一种硬件描述语言（HDL:Hardware Description Language），以文本形式来描述数字系统硬件的结构和行为的语言，用它可以表示逻辑电路图、逻辑表达式，还可以表示数字逻辑系统所完成的逻辑功能。Verilog HDL和VHDL是世界上最流行的两种硬件描述语言，都是在20世纪80年代中期开发出来的。前者由Gateway Design Automation公司（该公司于1989年被Cadence公司收购）开发。两种HDL均为IEEE标准。

Verilog可以从五个层次对电路（系统）进行描述，包括：系统级、算法级、寄存器传输级（即RTL级）、门级、开关级。我们平时用的最多的为RTL级，故Verilog代码也经常被称为RTL代码。


在笔者看来，掌握一门语言最快速的方法就是在实际应用中去学习，Verilog HDL也不例外。下面我们就通过一系列实例来学习Verilog HDL。

## 1.1 简单组合逻辑电路

对于逻辑表达式：

$$y = \bar{a} \bar{b} \bar{c} + a \bar{b} \bar{c} + a \bar{b} c$$

其电路图如下所示：

 

Verilog代码如下：

```
module example(  
input    a,  
input    b,  
input    c,  
output   y);  
  
assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;  
  
endmodule
```

语法说明

**module/endmodule** :表征模块的开始与结束。

**example**： 模块名可由用户指定，可包含字母、数字及下划线，需以字母开头，区分大小写

**assign** :赋值操作关键字，该关键字后可跟一个赋值表达式，该关键字是实现组合逻辑操作的一种主要描述方式。

**input/output** :表征该信号的方向，除输入、输出外还有一种inout（输入输出）型。

**操作符**：


~按位取反、&按位与、|按位或

常用操作符及其优先级：

<div>高</div> <div>↓</div> <div>低</div>	~	NOT
	*, /, %	mult, div, mod
	+, -	add, sub
	<<, >>	shift
	<<<, >>>	arithmetic shift
	<, <=, >, >=	comparison
	==, !=	equal, not equal
	&, ~&	AND, NAND
	^, ~^	XOR, XNOR
	, ~	OR, NOR
	?:	ternary operator

建议大家在写代码时，在适当的地方加上括号，以增加可读性

综合后电路：

 

上图是综合工具生成的电路图，大家可以自行化简上述电路，看是否等价。

## 1.2 多bit逻辑门


对于下面5个逻辑表达式

```

y1 = a & b;
y2 = a | b;
y3 = a ^ b;
y4 = ~(a & b);
y5 = ~(a | b);

```

其电路图如下所示：

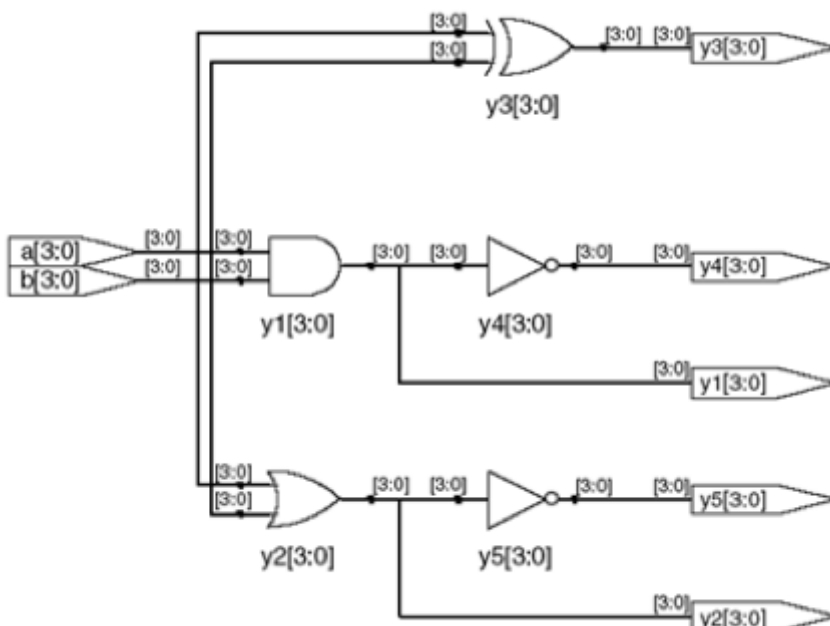

verilog代码为：

```

module gates(
input    [3:0]    a,
input    [3:0]    b,
output   [3:0]    y1,
output   [3:0]    y2,
output   [3:0]    y3,
output   [3:0]    y4,
output   [3:0]    y5
);
/* Five different two-input logic
   gates acting on 4 bit busses */
assign y1 = a & b;    // AND
assign y2 = a | b;    // OR
assign y3 = a ^ b;    // XOR
assign y4 = ~(a & b); // NAND
assign y5 = ~(a | b); // NOR

endmodule

```

语法说明:


**[3:0]**:表征该信号的位宽，实例中是推荐写法，[0:3]、[4:1]等写法也是合法的

//、**/\* \*/**:代码注释，增加代码可读性，//为单行注释，**/\* \*/**为多行注释

### 1.3 八输入与门

对于逻辑表达式  $y = a[7] \& a[6] \& a[5] \& a[4] \& a[3] \& a[2] \& a[1] \& a[0]$ ;

其电路图为:

 

Verilog代码:

```

module and8 (
input    [7:0]    a,
output    y
);

assign y = &a;
// &a is much easier to write than
// assign y = a[7] & a[6] & a[5] & a[4] &
//          a[3] & a[2] & a[1] & a[0];
endmodule

```

语法说明：


**a[7]**：可将一个多位宽信号中的一位或多位以此种方式进行单独处理

**&**：按位与、归并与操作，如该操作符只有一个操作数时，则将该操作数的所有位进行相与操作，可以实现与注释部分相同的功能，但写法更简洁。

## 1.4 一位全加器

对于表达式  $\{cout, s\} = a + b + cin$ ;

其电路图为：

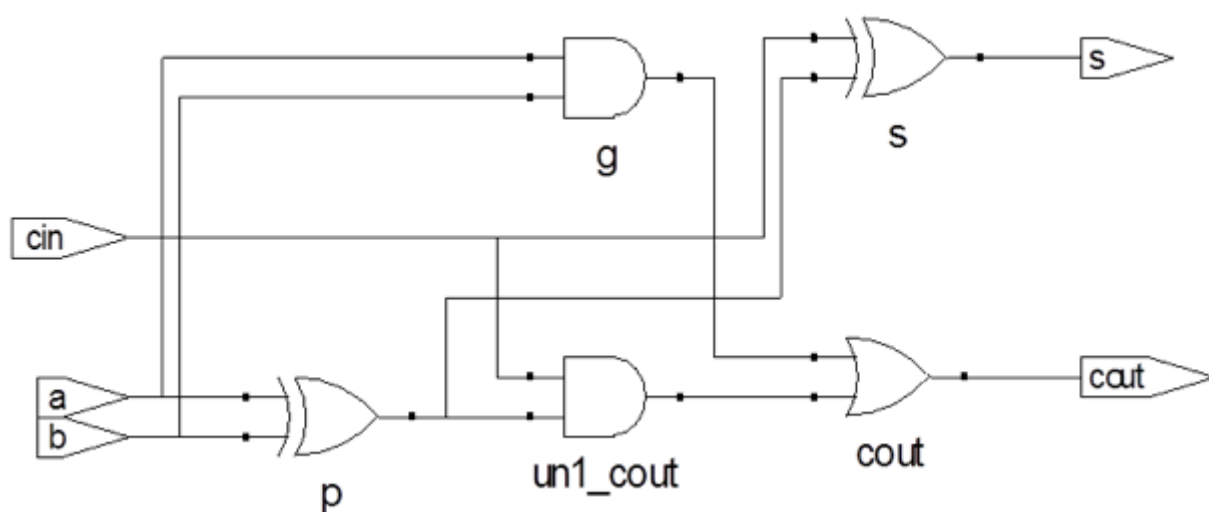

Verilog代码

```

module fulladder(
input    a,
input    b,
input    cin,
output   s,
output   cout
);
wire p, g;    // internal nodes

assign p = a ^ b;
assign g = a & b;

assign s = p ^ cin;
assign cout = g | (p & cin);

endmodule

```


语法说明

**wire**：线网型数据类型，verilog语法中的一种主要数据类型，用于表示线网型信号，与实际电路中的信号连线相对应。wire是verilog中的默认数据类型，此例中的输入输出信号没有指定数据类型，则默认为wire型。除wire外，另外一种主要数据类型为reg，表示寄存器类型数据。

**内部信号**：此例中的p、g为内部信号，可以简化设计，增加代码可读性。

## 1.5 三态门

电路图

 

Verilog代码

```

module tristate(
input    [3:0]    a,
input          en,
output   [3:0]    y
);

assign y = en ? a : 4'bz;

endmodule

```

语法说明：

**z**：高阻态，verilog中，信号共有4种状态"0、1、x、z"，分别表示低电平、高电平、不确定态和高阻态。对于没有进行初始化的信号，一般处于不确定态（x），高阻态表示该信号没有被其他信号驱动，经常用于有多个驱动源的总线型数据上。

**4'bz**：数据格式，表示该信号为4bit位宽，用二进制方式表示，对于数据格式的进一步说明，可见下表

## Format: N'Bvalue

**N** = number of bits, **B** = base


**N'B** is optional but recommended (default is decimal)

Number	# Bits	Base	Decimal Equivalent	Stored
3'b101	3	binary	5	101
'b11	unsized	binary	3	00...0011
8'b11	8	binary	3	00000011
8'b1010_1011	8	binary	171	10101011
3'd6	3	decimal	6	110
6'o42	6	octal	34	100010
8'hAB	8	hexadecimal	171	10101011
42	Unsize	decimal	42	00...0101010

## 1.6 八位两路选择器

电路图：



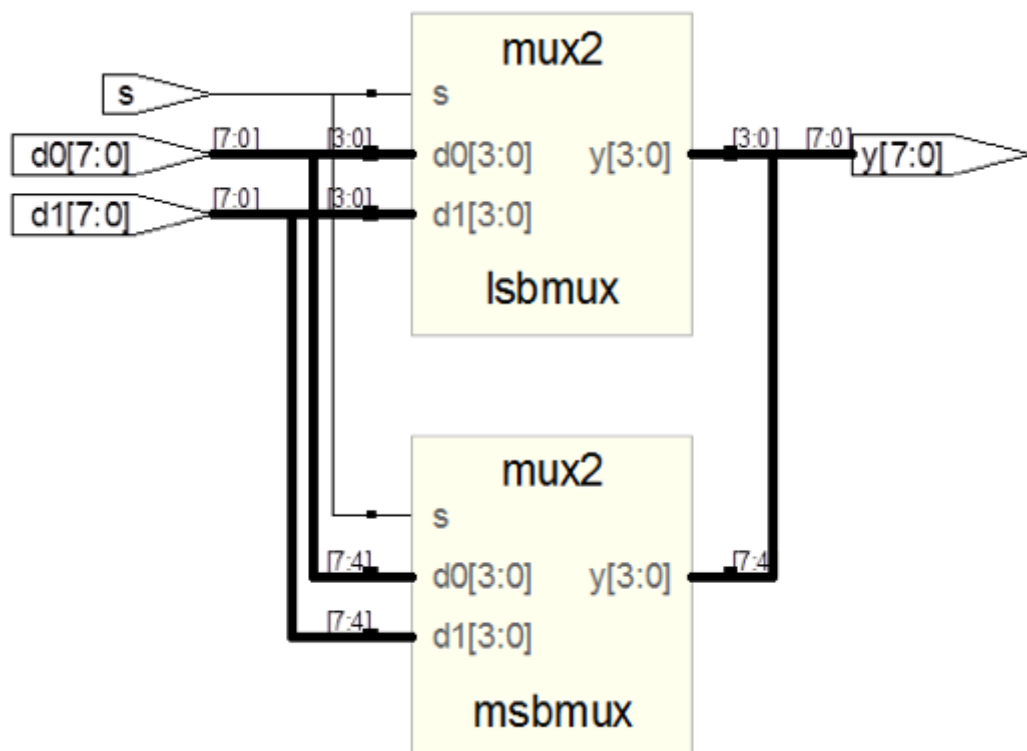

Verilog代码:

```

module mux2 (
input    [3:0]    d0,
input    [3:0]    d1,
input                    s,
output   [3:0]    y
);
assign y = s ? d1 : d0;
endmodule

module mux2_8 (
input    [7:0]    d0,
input    [7:0]    d1,
input                    s,
output   [7:0]    y
);

mux2 lsbmux(d0[3:0], d1[3:0], s, y[3:0]);
mux2 msbmux(
.do      (d0[7:4]),
.d1      (d1[7:4]),
.s       (s),
.y       (y[7:4])
);
endmodule

```

语法说明:

**模块例化**：可通过实例化已经设计好的模块来达到重用模块，简化设计的目的。可将一个模块重用多次，在同一模块中，实例化名称（本例中为lsbmux、msbmux）可任意指定，但不能相同，也不能使用verilog中的关键字。本例中列举了verilog语法支持的两种实例化方式，推荐使用第二种方式，虽然代码量增加了一些，但增加了可读性，同时降低了出错的风险。

对于第一种模块例化方法，应严格保证实例化模块（lsbmux）中的参数排列顺序与被实例化模块（mux2）的参数排列顺序严格一致。

对于第二种方式点后面是被例化模块（mux2）的接口信号，括号内的是实例化模块（msbmux）的接口信号。


```
assign y = {a[2:1], {3{b[0]}}, a[0], 6'b100_010};
```

**位拼接**：可将一个或多个信号的指定位，拼接成一个新的信号，对于上述表达式，如果y是一12bit的信号，则其各位的值为：a[2] a[1] b[0] b[0] b[0] a[0] 1 0 0 0 1 0

**下划线**：数字中间的下划线是为了增加程序可读性，可直接将其忽略。

## 1.7 D触发器

电路图：

 

Verilog代码：

```
module flop(
input          clk,
input          [3:0] d,
output reg [3:0] q
);

always@(posedge clk)
    q <= d;

endmodule
```

语法说明：

**时序逻辑**：电路具有记忆功能，电路状态不但与当前输入有关，还与前一时刻的状态有关。

**同步逻辑**：在同一的时钟信号激励下工作，输出只在时钟的上升沿（或者下降沿）发生变化。

**reg**：除wire类型外，另外一种常用的数据类型，一般表示寄存器类型数据，不过并不绝对，记住一条原则：在always块内被赋值的信号应定义成reg型，用assign语句赋值的信号应定义成wire型。

**always**：除assign外，另外一种实现赋值操作的关键字，两者都不可嵌套，区别在于，assign语句只能实现组合逻辑赋值，且一个assign语句后面只能跟一条赋值表达式。而always即能实现组合逻辑赋值，又能实现时序逻辑赋值操作，且可以包含多条赋值表达式，多条赋值表达式，则应位于begin/end对中间。

```
always@(*)
begin
    a = b;
    c = d;
end
```

=

```
assign a = b;
assign c = d;
```

```
assign a = b ? c : d;
```

=

```
always@(*)
    a = b ? c : d;
```


=

```
always@(*)
    if(b)
        a = c;
    else
        a = d;
```


**posedge**：verilog关键字，表示上升沿的意思。Always@(posedge clk)表示在clk信号的上升沿的时刻，执行always块内部的语句，与此相对应的，是表示下降沿的关键字negedge。凡是带有posedge或negedge的always块，都会被综合成时序逻辑电路。

阻塞/非阻塞赋值：采用“<=”进行赋值的语句，称为“非阻塞赋值”，采用“=”进行赋值的语句，称为“阻塞赋值”。在always块中，阻塞式赋值方式语句执行有先后顺序，而非阻塞赋值语句则是同时执行。因此，在时序逻辑电路中，两种赋值方式可能或综合出不同的电路结构。如下所示
 
```
always@(posedge clk)
begin
    b = a;
    c = b;
    d = c;
end
```



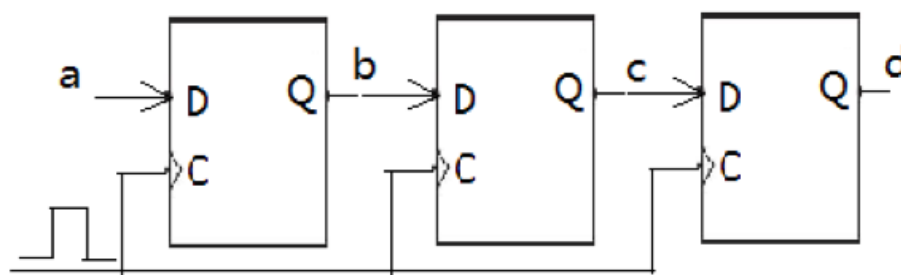
```
always@(posedge clk)
begin
    b <= a;
    c <= b;
    d <= c;
end
```



显然，第二种电路才是符合我们预期的设计，为避免出现一些稀奇古怪的电路，我们只需记住以下规则：

- i: 在组合逻辑电路中，使用阻塞式赋值方式“=”；
- ii: 在时序逻辑电路中，使用非阻塞式赋值方式“<=”
- iii: 在同一个always块内，只能存在一种赋值方式。
- iv: 一个信号，只能在一个always或一个assign语句下赋值。
- v: 原则上来说，一个always块内只处理一个或一类信号，不同的信号可在不同的always块内处理。
- vi: always块内只能对reg型信号进行处理，不能对wire型数据赋值，也不能实例化模块

## 1.8 带同步复位的D触发器

 

Verilog代码

```
module flopr(
    input          clk,
    input          reset,
    input [3:0]    d,
    output reg [3:0] q
);

// synchronous reset
always@(posedge clk)
    if (reset)
        q <= 4'b0;
    else
        q <= d;


endmodule
```

语法说明：

**同步复位：**复位只能发生在在clk信号的上升沿，若clk信号出现问题，则无法进行复位。

**If/else** :always块中常用的条件判断语句，可以嵌套，有优先级，一般来说，应将复位处理逻辑放在第一个if语句下，使其具有最高的优先级，该语句只能在always块内使用。另外一种比较常用的条件判断语句是case。与if/else语句不同，case语句不带优先级

## 1.9 异步复位电路

 

Verilog代码

```

module flopren(
    input          clk,
    input          reset,
    input          en,
    input [3:0]    d,
    output reg [3:0] q
);
// asynchronous reset and enable
always@(posedge clk, posedge reset)
    if(reset)
        q <= 4'b0;
    else if(en)
        q <= d;

endmodule

```

语法说明：

**异步复位：** 在always的敏感变量列表中，包含了posedge clk（clk信号上升沿）和posedge reset（reset信号下降沿）两个条件，只要有一个条件发生，便会执行always块内的逻辑。复位处理逻辑应具有最高的优先级。

用always块实现组合逻辑

verilog代码

```
// combinational logic using an always statement
module gates(
input      [3:0]    a,
input      [3:0]    b,
output reg [3:0]    y1,
output reg [3:0]    y2,
output reg [3:0]    y3,
output reg [3:0]    y4,
output reg [3:0]    y5
);
always@(*)          // need begin/end because there is
begin              // more than one statement in always
    y1 = a & b;      // AND
    y2 = a | b;      // OR
    y3 = a ^ b;      // XOR
    y4 = ~(a & b);   // NAND
    y5 = ~(a | b);   // NOR
end
endmodule
```

语法说明：


always块内被赋值的信号应定义成reg类型，即使此信号在实际电路中是线型。

always语句实现组合逻辑应采用阻塞赋值方式。
 
## 1.10 七段数码管

电路图

我们最常用的是七段式和八段式LED数码管，八段比七段多了一个小数点，其他的基本相同。所谓的八段就是指数码管里有八个小LED发光二极管，通过控制不同的LED的亮灭来显示出不同的字形。数码管又分为共阴极和共阳极两种类型，其实共阴极就是将八个LED的阴极连在一起，让其接地，这样给任何一个LED的另一端高电平，它便能点亮。而共阳极就是将八个LED的阳极连在一起。其原理如下图



verilog代码

```

module sevenseg(
input      [3:0] data,
output reg [6:0] segments
);
always@(*)
    case (data)
        //          abc_defg
        0: segments = 7'b111_1110;
        1: segments = 7'b011_0000;
        2: segments = 7'b110_1101;
        3: segments = 7'b111_1001;
        4: segments = 7'b011_0011;
        5: segments = 7'b101_1011;
        6: segments = 7'b101_1111;
        7: segments = 7'b111_0000;
        8: segments = 7'b111_1111;
        ~
    endcase
endmodule


```

语法说明：


**case**：case语句的各个条件之间没有优先级，且各条件应是互斥的。在组合逻辑电路中使用case语句最后应加上default语句，以防综合出锁存器电路。
 
## 1.11 有限状态机 (FSM)

有限状态机（以下简称FSM）在数字电路系统中具有举足轻重的地位，很多控制逻辑都是基于FSM来实现的。FSM在设计实现上，可以分成一段式、两段式、三段式三种。由于三段式具有条理清晰、可读性强，因此多数采用此种设计方式，下面是其电路简图。



我们以设计具有3个状态的简单状态机为例来进行讲解。

 

verilog代码：



```
module divideby3FSM (  
    input    clk,  
    input    reset,  
    output   q  
);
```

其中，第一个always为FSM的第一段；第二个always块为FSM的第二段；最后的assign语句为FSM的第三段。如有多个信号，可继续使用assign或always语句进行处理。

## 1.12 参数传递

在例化模块时，可以通过参数传递的方式改变被例化模块的部分参数

如要例化一8bit位宽的选择器，则使用默认参数即可，不需进行参数传递

如要例化一12bit位宽的选择器，则可使用如下方式，将参数传递过去

## 1.14 测试文件

要测试我们设计的模块功能是否正常，最直接的办法就是烧写到FPGA芯片中进行验证，但是这种方式往往结果并不直观，且出现问题后也不容易定位。为提高工作效率，我们可通过电脑仿真的方式进行功能验证，待仿真通过后，再烧写到FPGA中，这样可以快速排除电路中存在的绝大多数bug。在电脑上进行

仿真，除了我们设计的功能模块之外，还需要另一模块——testbench，用于产生被测模块所需的激励信号。由于testbench只是用于电脑端的仿真，而不需要最终综合成电路，因此其写法更加灵活，可以使用verilog语法中的一些不可综合的语句，如initial、#、\$display、\$readmemb、forever等。

假设我们的被测模块完成以下功能

其verilog代码为：

v

### 1.14.1 简单测试文件

最简单的测试文件可以写成如下形式：

语法说明：

testbench文件一般不包含任何输入输出信号

将被测模块实例化，被测模块的输入信号定义成reg类型，输出信号定义成wire类型。

**initial**：通过initial块构造输入信号的波形，同一initial块内部的语句是串行执行的，多个initial块之间并发执行。

### 1.14.2 自检测试文件

带自检功能的测试文件如下所示，可以对输出结果进行判断，并打印错误信息

模块的输入信号给定之后，就有有结果输出，将实际输出结果于预期结果做比较，如果不同，则打印出错误信息。

### 1.14.3 测试向量

通过测试向量进行仿真

将输入信号的各种组合以及对应的输出结果构成一测试向量，则每个向量中都包含了一种输入状态，以及该状态下的期望输出结果

将该向量导入一内存数组

构造一时钟信号

在时钟的上升沿，将一个向量赋值给被测模块输入端，并在时钟的下降沿对被测模块输出与期望输出结果进行对比，如果不相同，则记录下该向量，至此向量全部测试完毕。

向量测试文件（example.tv）：包含a、b、c以及y\_expected

000\_1

001\_0

010\_0

011\_0

100\_1

101\_1

110\_0

111\_0

测试文件

前面介绍了三种测试方法，三种方法各有其优缺点。

简单测试文件编写简单，容易上手，但需要人工判断仿真结果的正确性；

带自检的测试文件可以将错误信息打印出来，但编写稍微复杂一些，且激励波形仍需通过人工输入代码来完成；

测试向量法测试文件编写最为复杂，还需要编写一个用于跟被测模块结果进行比较的黄金模型，但此种方法测试最为充分，且后续维护起来也最容易。