



鲸落\_falling

码龄3年 暂无认证

12

原创

34

粉丝

46

获赞

14

评论

2万+

访问

304

积分

140

收藏

16万+

周排名

23万+

总排名

等级



TA的主页

私信

关注

搜博主文章



## 最新文章

Android笔试准备

LPC2124定时器实现跑马灯

LPC2124定时器实现跑马灯（2）

关于xml的约束文件DTD与Schema

Spring学习笔记1-下载、创建第一个工程

## 分类专栏



嵌入式

3篇



markdown编辑技巧

1篇



复习



Flask

1篇



配置

1篇



Spring

1篇



## 归档

2019

10月

1篇

7月

2篇

6月

9篇

## 热门文章

使用logisim设计简易CPU 11763

RFID的复习博客 3662

基于Flask框架的简单网页开发\_2、加入html文件以及css、js文件 2349

LPC2124定时器实现跑马灯 1082

嵌入式复习提纲 816

## 最新评论

RFID的复习博客

王认真：这学期江大物联网要考主观题，占60分，同志们觉得能考哪里

点赞 27

评论 3

分享

收藏 83

手机看

打赏

...

关注

使用logisim设计简易CPU  
北堪部落： 能不能把circ文件发出来？  
嵌入式复习提纲  
王认真： 物联网17的马上要考嵌入式了过来请个愿，祝全体同学顺利通过  
LPC2124定时器实现跑马灯  
m0\_46915385： 我进不去中断是什么情况

## 目录

### 文章目录

#### 前言

#### 1、CPU精简结构

##### 1.1 大体框图

#### 2、CPU工作过程

#### 3、宏观实现预览

##### 3.1 系统总览

##### 3.2 举例演示流程

##### 3.2.0 机器周期0：

##### 3.2.1 机器周期1：

##### 3.2.2 机器周期2：

##### 3.2.3 机器周期3：

#### 4、系统设计

# logisim设计简易CPU

鲸落\_falling 2019-06-21 09:06:20 11779 收藏 83

版权

分类专栏： 计组

说明：

设计图纸来自以下链接的博客，这篇文章是按照自己的想法重构了一下设计思路，写了一些自己的理解。

[https://www.cnblogs.com/kingduan/p/4054484.html#\\_Toc402178283](https://www.cnblogs.com/kingduan/p/4054484.html#_Toc402178283)

## 目录

### 前言

#### CPU精简结构

##### 1.1 大体框图

#### CPU工作过程

#### 宏观实现预览

##### 3.1 系统总览

##### 3.2 举例演示流程

##### 3.2.0 机器周期0：

##### 3.2.1 机器周期1：

##### 3.2.2 机器周期2：

##### 3.2.3 机器周期3：

#### 系统设计

##### 4.1 CLK模块

点赞 27

评论 3

分享

收藏 83

手机看

打赏

...

关注

4.2 Regs模块

模块内部组成

4.2 ALU模块

模块组成：

4.3 S-B/I模块

4.4 控制器模块

4.4.1 程序计数器（PC）的设计

4.4.2 指令寄存器（IR）的设计

4.4.3 指令译码器（ID）的设计

5、指令结构详解：



或许我们一直有一种疑惑，计算机是怎样运行起来，他是怎样通过处理不同的任务与命令完  
 不轻易可为的复杂运算，这貌似是一件很神奇的事情。  
 其实很早之前就想进行类似的探究，这次的硬件课设正好是一个契机，从最底层的逻辑单元  
 对CPU的运行原理进行深度探究。

CPU精简结构

我们在学习计算机组成原理的时候了解过CPU是由**控制单元**和**运算单元**这两个主要的功能模  
 或，或许细分还有clk时钟、存储器和寄存器组，这些在后文会详细解释，在这里我们只需要  
 CPU的主要功能就是**运算**，于是我们将CPU的功能精简为只剩下加减运算，这样有助于我们  
 个过程的演示与理解。  
 的CPU主要包括以下部分：

控制器（Controller）

协调指挥计算机各部件工作

- 1、指令控制器  
 指令控制器是控制器中相当重要的部分，它要完成取指令、分析指令等操作，然后交给执  
 行单元（ALU或FPU）来执行，同时还要形成下一条指令的地址。
- 2、时序控制器  
 时序控制器的作用是为每条指令按时间顺序提供控制信号。时序控制器包括时钟发生器和  
 倍频定义单元，其中时钟发生器由石英晶体振荡器发出非常稳定的脉冲信号，就是CPU的  
 主频；而倍频定义单元则定义了CPU主频是存储器频率（总线频率）的几倍。

运算器（算术逻辑单元，ALU）

完成算术运算和逻辑运算

ALU主要完成对二进制数据的定点算术运算（加减乘除）、逻辑运算（与或非异或）以及移位  
 操作。在某些CPU中还有专门用于处理移位操作的移位器。  
 通常ALU由两个输入端和一个输出端。

寄存器组（Regs）

通用寄存器组是一组最快的存储器，用来保存参加运算的操作数和中间结果。

存储器（内存，RAM）


存储程序和数据，实现记忆的功能，内存储器(Memory)也被称为内存，其作用是用于暂时存  
 放CPU中的运算数据，以及与硬盘等外部存储器交换的数据。

指令寄存器（IR）

这一部分属于控制器，CPU中程序起点是这儿，所以着重强调以下，有助于以下内容理解  
 指令寄存器（IR，Instruction Register），是临时放置从内存里面取得的程序指令的寄存  
 器，用于存放当前从主存储器读出的正在执行的一条指令。

大体框图

该图描述了CPU的基本组成以及之间的关系

 


红色为控制线路，蓝色部分为数据传输的通路

## CPU工作过程

以下我们先举一个CPU执行加法操作的例子，了解一下CPU的主要工作过程：

### 具体过程

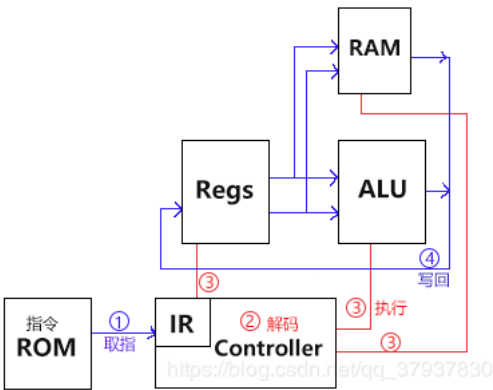1. 首先，CPU从存储器或高速缓冲存储器中取出预存的操作指令，放入指令寄存器，并对指令译码。  
2. 把指令分解成一系列的微操作，然后发出各种控制命令，执行微操作系列，从而完成一条指令的执行。



以上是大体的操作流程，乍一看似懂非懂，没事，接下来我们逐字解析-

### 二编语言

在介绍指令之前先介绍汇编语言。

是人类所能直接识别的最低层次的语言，也可以说是计算机所能识别的最高层次的语言，人类可以利用汇编语言和计算机交流，让计算机执行各种命令。

比如在此例加法操作中的汇编代码是：ADD R2, R0, R1

#### • 汇编代码 组成：

- 进行什么操作？（操作类型，功能选择）  
这里的操作类型为执行加法操作ADD
- 对什么进行操作？（操作结果，目标寄存器）  
这里是对寄存器R2进行操作，或者说目标寄存器是R2  
加之后的结果存放到目标寄存器R2中
- 操作什么？（操作数）  
这里进行的操作是将寄存器R0和寄存器R1中的值相加，  
或者说源寄存器为R0和R1

这条汇编代码的执行结果为：R2=R0+R1, (相加)

点赞 27

评论 3

分享

收藏 83

手机看

打赏

...

关注

接下来在汇编语言的基础上介绍汇编程序

机器其实不能直接识别汇编语言，还需要汇编程序将汇编语言翻译成对应的机器语言，也就是接下来要介绍的机器指令


指令是计算机规定执行操作的类型和操作数的基本命令。

比如本例中的汇编代码：ADD R2, R0, R1 对应的机器指令就是：

这串指令是16位的，每一位都有其特定的含义或者说都代表对应的操作，

前面五位1 0000 代表的意思是选择加法操作，后面的功能会在后文详细介绍。

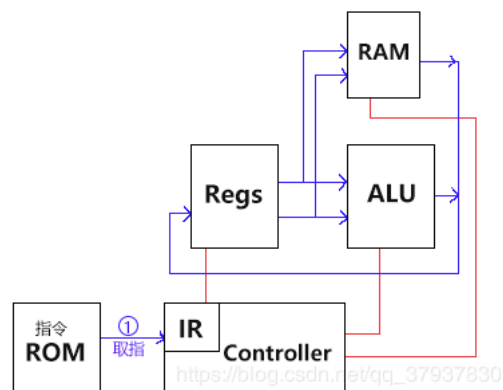这些16位的二进制指令实际是存储在RAM或者Cache中的，执行CPU想要执行这个指令，需要将它从RAM中提取出来。由程序计数器（Program Counter）指定存储器的位置。（程序计数器保存供识别程序位置的数值。换言之，程序计数器记录了CPU在程序里的踪迹。）



PU根据存储器提取到的指令来决定其执行行为。


解码阶段，指令被拆解为有意义的片段。根据CPU的指令集架构定义将数值解译为指令。一部分的指令数值为运算码（Opcode），其指示要进行哪些运算。

■本例中的指令为：

001 0000 1000 0100


可以按照不同字段的作用解析为以下格式:

汇编代码	ADD R2, R0, R1											
十六进制指令	1			0				8				4
二进制指令	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
具体含义	两个寄存器运算		X	选择加法运算				R2	R0	R1	X	
位含义	功能选择			选择运算				目标寄存器	源寄存器	源寄存器	空位	

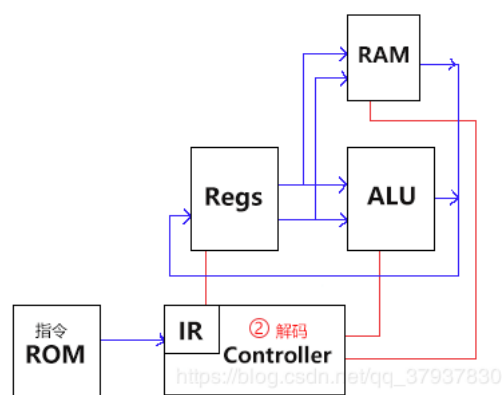
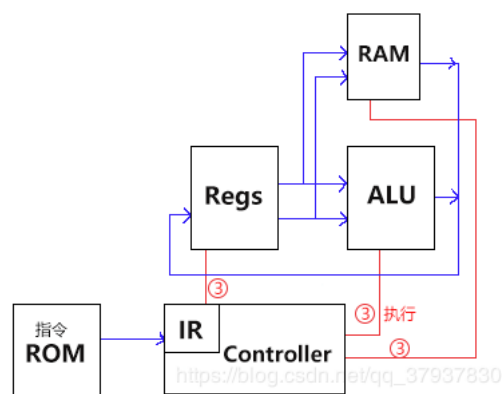
### 第三阶段：执行


经过解码，一条指令可以被解码成很多不同的微指令，这些微指令片段被控制器输出到不同的寄存器，从而控制不同的寄存器操作，完成加法功能。比如在例子中，控制器选择了R0和R1寄存器，并将他们的值送到ALU算术逻辑单元进行加法运算。



### 第四阶段：写回

在完成加法功能之后，运算结果被写入到R2寄存器中。运算结果经常被写进CPU内部的暂存器，以供随后指令快速存取。在其它案例中，运算结果可能写入速度较慢，但容量较大且较便宜的主记忆体中。某些类型的指令会操作程序计数器，而不直接产生结果。这些一般称作“跳转”（Jumps），并在程式中带来循环行为、条件性执行（透过条件跳转）和函式。许多指令会改变标志暂存器的状态位元。这些标志可用来影响程式行为，缘由于它们时常显出各种运算结果。例如，以一个“比较”指令判断两个值大小，根据比较结果在标志暂存器上设置一个数值。这个标志可藉由随后跳转指令来决定程式动向。在执行指令并写回结果之后，程序计数器值会递增，反覆整个过程，下一个指令周期正常的提取下

一个顺序指令。

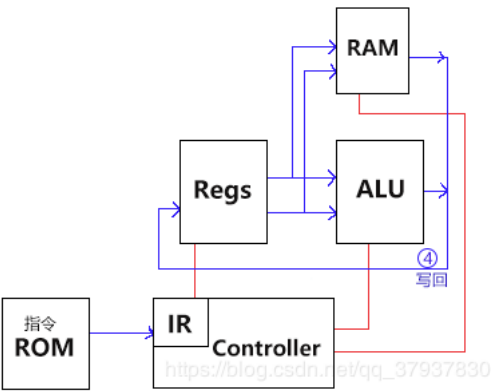


## 宏观实现预览

里我们简单预览一下已完成Demo整体的运行步骤，结合着以上的理论简要分析Demo的大体

是经过示例了解CPU各个模块的功能以及系统数据流图。

文第4部分往后将会详细讲解各个部分的具体实现，第一遍看下留个整体映像，与后文结合，对照将会加深理解，

## 系统总览

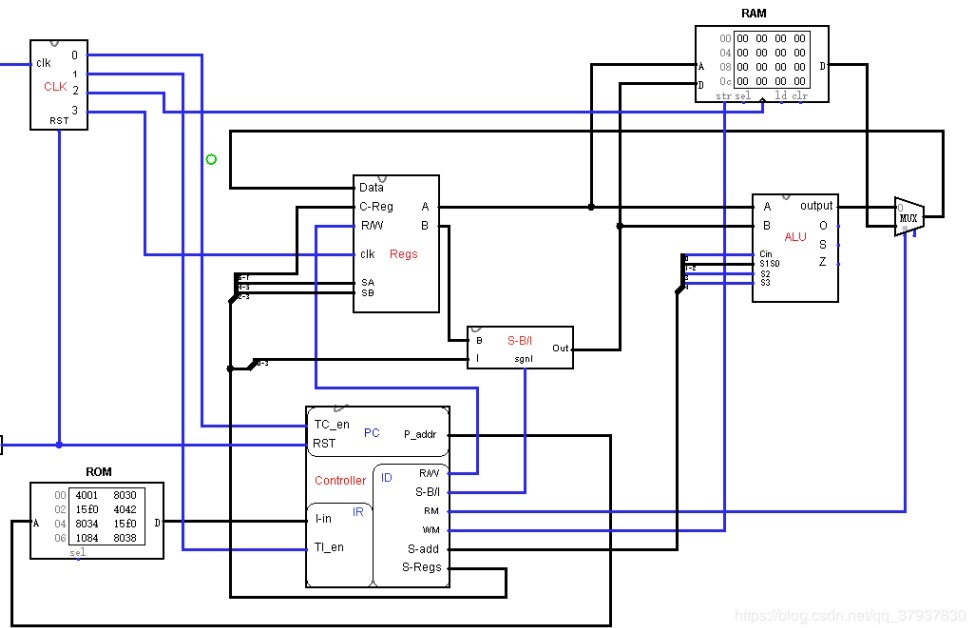

logisim软件的仿真功能)

解析：

上模块的基础上加上了CLK时钟模块，RST复位模块和S-B/I模块；

模块上文简要介绍过，在后文也将具体介绍每个模块的引脚功能，这边只需要大体了解。

**CLK**：时钟模块，这里一个指令周期被细分为四个机器周期，以分步执行微指令

**RST**：复位模块，使系统回到初始状态

**ROM**：存放指令的地方，这里每一条指令以四位16进制序列的形式存放在ROM中

**Controller**：控制模块，包含三部分

- 程序计数器（PC）
- 指令寄存器（IR）
- 指令译码器（ID）

Regs: 寄存器组，里面包含

- R0~2: 三个用来存放数据的数据寄存器;
  - R3: 一个用来存放地址的地址寄存器
- 注: 寄存器组中的寄存器只是暂时存放数据。

-B/I: 通路选择器，可选择B通道导通或者立即数通道导通

ALU: 算术逻辑单元，主要计算A、B通道的输入，并将他们从output输出到Regs的data端

RAM: 内存，CPU内部存放数据的地方，寄存器组中的寄存器只是暂时存放数据。


## 举例演示流程

以上的例子：加法操作，ADD R2, R0, R1  
代码在ROM的位置在

ROM			
0	4001	8030	
2	15E0	4042	
4	8034	15E0	
6	1084	8038	


我们从这里开始执行：点击clk产生时钟信号：

### 0 机器周期0:

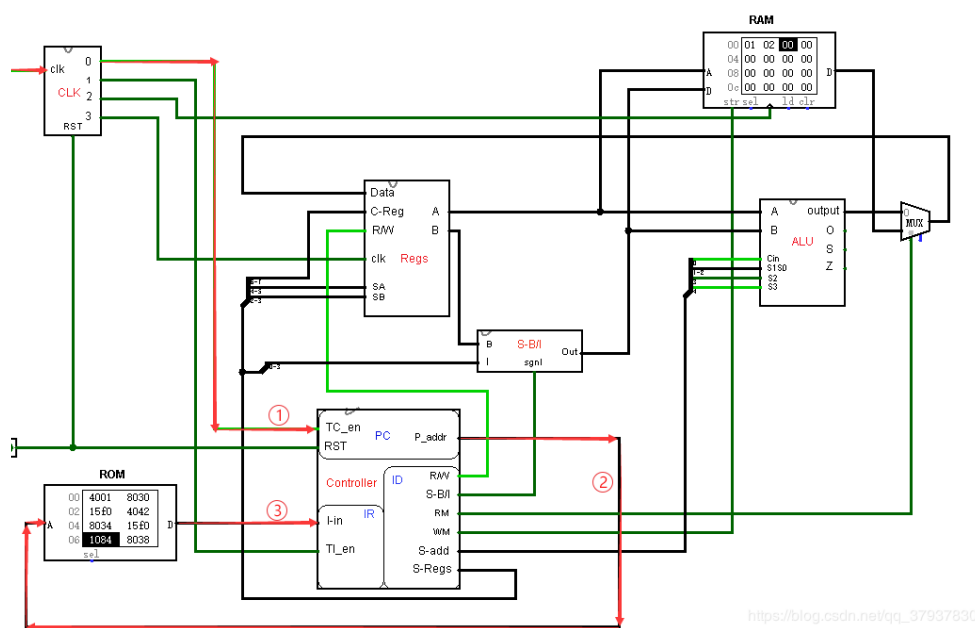

器周期0中，顺着红线的思路往下走：

 TC\_en为PC功能的使能，使能之后，+1后的PC指向现在将要取指的指令的地址，  
dr=0000 0110=06



P\_addr输出到ROM的A口，在ROM中选中地址为

点赞 27

评论 3

分享

收藏 83

手机看


打赏

...

关注




指令从ROM的D口传给指令寄存器（IR）中的指令入口

 

此时TI\_en取指使能口还为0，未使能，所以指令还没有进入IR


## 1 机器周期1:

点击clk，进入第二个机器周期:

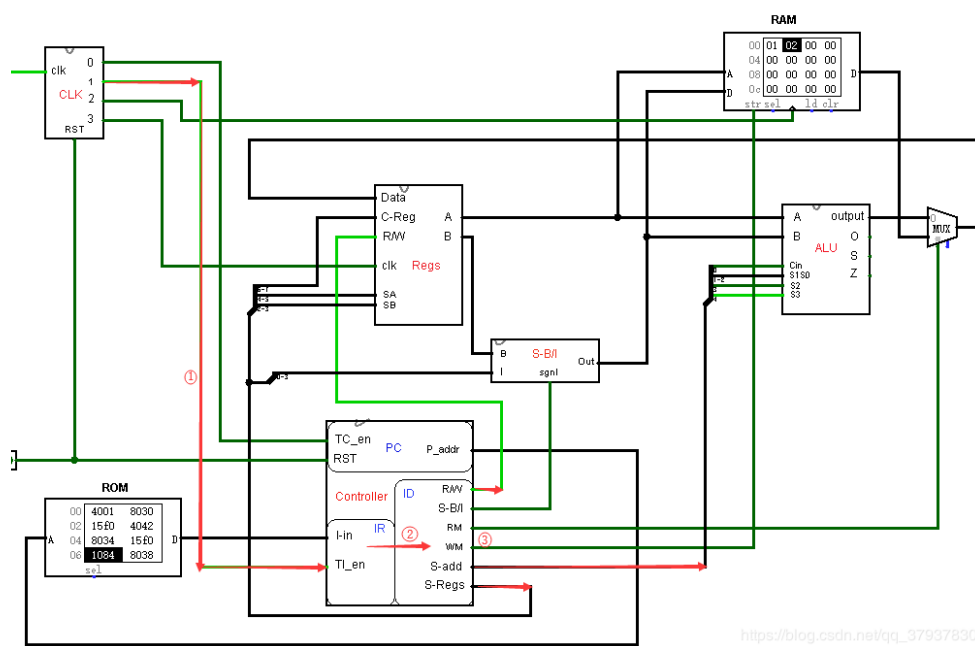

、系统给了TI\_en高电平，使能了取值功能，数据进入指令寄存器IR中；

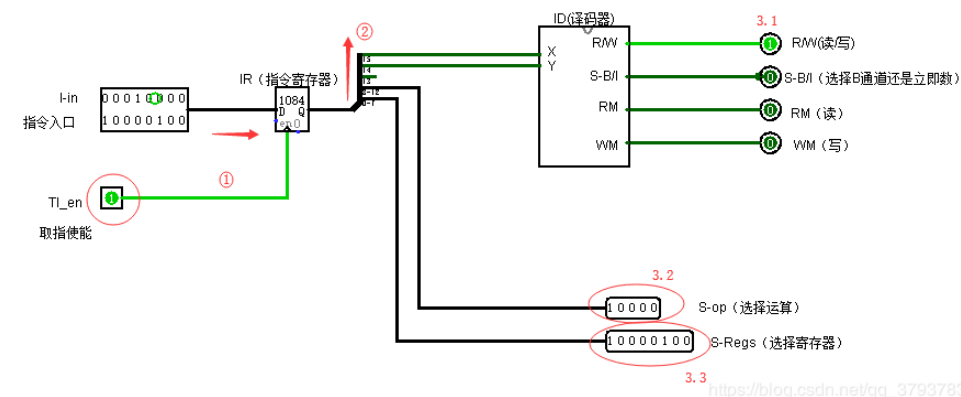、指令进入IR后立即被译码器（ID）译码，译码后变成不同的控制电平从各个控制位输出；



、不同的控制位控制不同的功能，

• 3.1 R/W控制位为1，意味着实现的是写功能：

这里的写的意思是将计算结果写入寄存器的意思。R/W控制位控制寄存器（Rens）中的R/W位

点赞 27

评论 3

分享

收藏 83

手机看

打赏


...

关注
 
### • 3.2 S-op: 选择运算方法 (Select-operation) : (5位)

10000这五位控制算术逻辑单元(ALU), 表示选择加法操作。

ALU选择了这个功能会将A, B通道输入的值相加, 并从output口输出, 默认输出到寄存器组 (Regs) 的data口



### • 3.3 S-Regs: 选择寄存器 (Select-Register) (8位)


1000 0100这八位控制寄存器组, 这8位选择的是加操作时, 哪几个寄存器是加数 (源寄存器), 哪个寄存器是被存放结果的目的寄存器:

1	0	0	0	0	1	0	0
R2	R0	R1	X				
目标寄存器	源寄存器	源寄存器	空位				

在Regs模块内部中具体的控制效果如下图中红色小圈:


右边的红色大圈为Regs模块中输出的值, 分别输出给3.2中ALU的A、B通道, 给ALU进行加法运算。

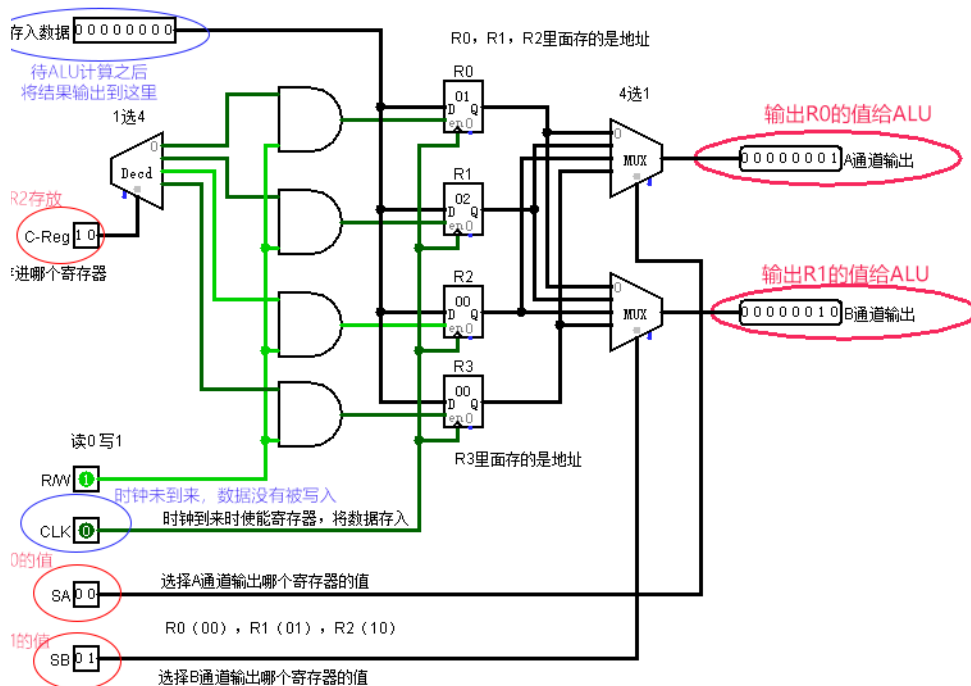在这里的进度中, ALU还未将计算结果返回给Regs寄存器组, 于是, 寄存器组中存入数据的蓝色框框为原来的数据。




[https://blog.csdn.net/qz\\_37937830](https://blog.csdn.net/qz_37937830)


紧接着上面的过程之后，是ALU进行加运算的过程。数据流图如下：

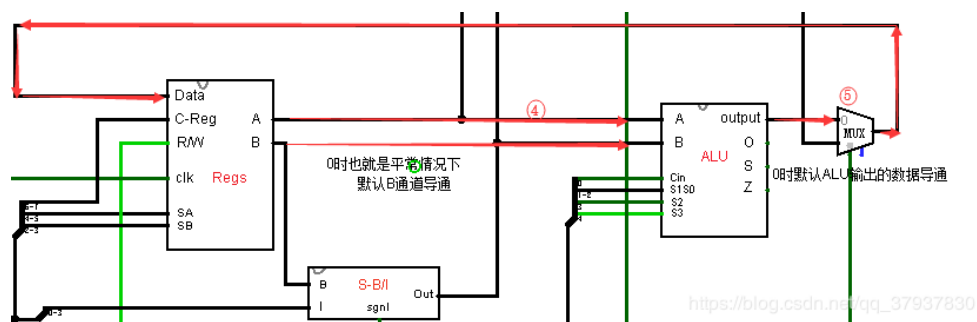

、Regs中输出的数值传给ALU的A、B通道。在ALU内部模块中进行加运算

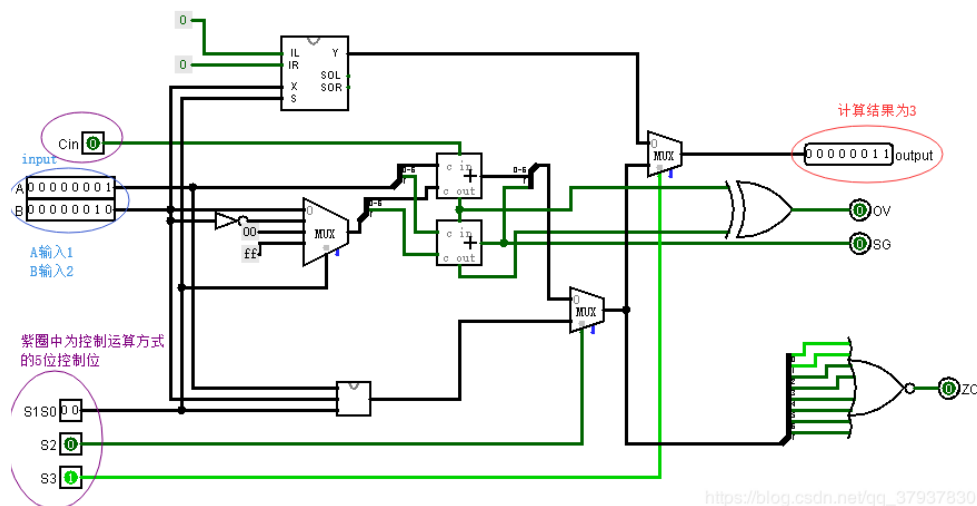

 
、加运算后，ALU将结果输出给Regs的data口，于是又回到寄存器组Regs中了。



这个数据在Regs中等待被存进R2中，需要等到clk时钟到来时候，才能被使能写入R2中。

 
## 2 机器周期2:

个机器周期中，clk使能RAM，使数据能够存进去，由于本add操作中不需要把数据存进RAM，所以此周期没啥改变：




### 3 机器周期3:

周期中，clk给了Regs中的clk端口高电平，使能了Regs中数据写入功能：

 

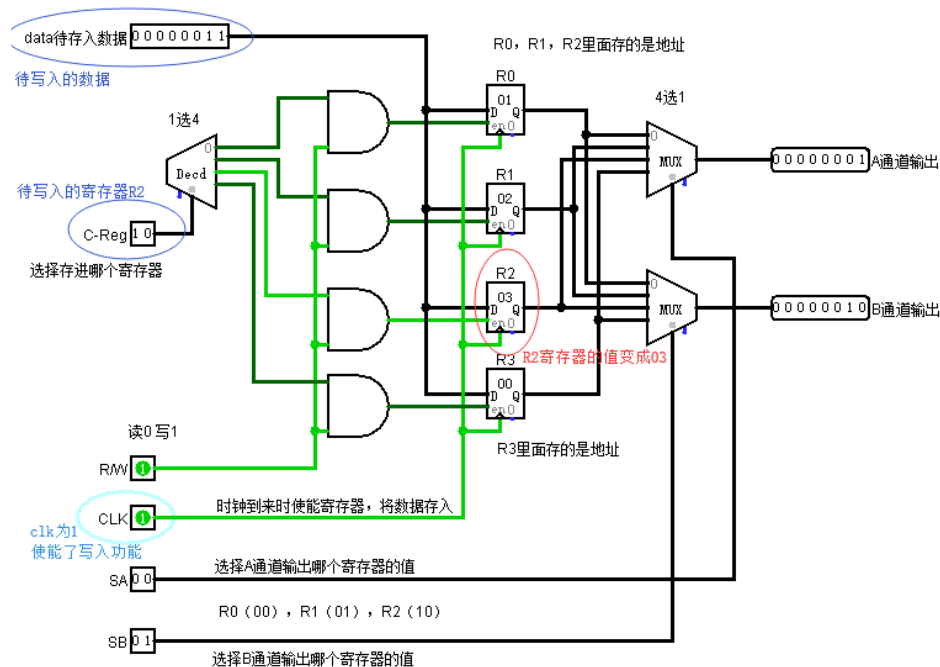字器组模块内部中，clk得到了高电平，使能了数据写入功能，待写入的数据为data，待写入字器为R2（10）  
值变成了03。




整个加法操作完成。接下待进入各个模块的详细设计与说明。

## 系统设计

 
## CLK模块

在整个CPU中的作用就是将一路CLK信号变成4个循环的机器周期，4个机器周期组成一条指令周期，也就是一个指令周期。




CLK模块的内部组成：

 - CLK基础模块连接一个初始为0，最大计数为3，的一个计数器，这样可以构成一个周期为4的循环
- 计数器的输出接到一个Decoder解码器上，将计数输出转变成四个不同的CLK输出，构成四个机器周期



完成之后的CLK模块：

 

## Regs模块

寄存器组模块的作用：


选择待存数据的寄存器和将要输出数据的寄存器，data

选择寄存器数据输出通道A/B

选择存储地址的地址寄存器，addr


寄存器的作用是在运算过程中短暂存储数据或者地址，不能像ROM那样长期存储

预览：

 

## 内部组成

结构图示：

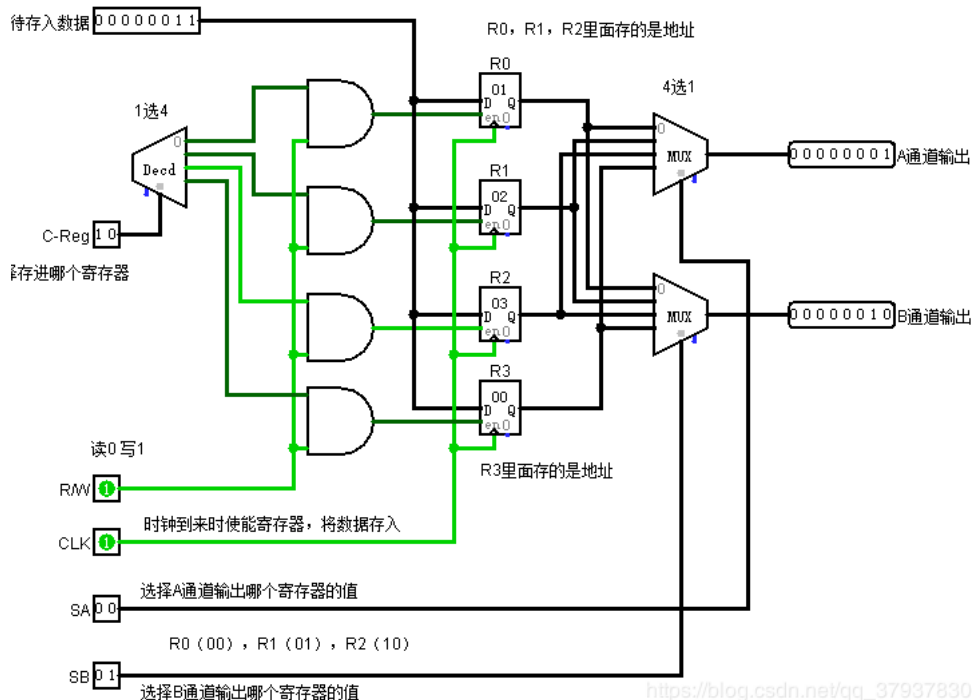

输入：

- **data**  
待存入的8位2进制数据，是ALU模块的output输出的数值

控制位：

Regs模块共8位控制位

- **R/W (1位)**  
选择读取寄存器的数值还是将数值写入寄存器，0读1写
- **CLK (1位)**  
读写功能的使能，当时钟到来时才能进行读写功能
- **C-Reg (2位)：(Choose-Register)**  
当选择写功能的时候，选择将要写进数据的寄存器，00代表选择R0，01-R1，10-R2，11-R3
- **SA (2位)**  
当选择读寄存器功能的时候，选择A通道输出哪个寄存器的值
- **SB (2位)**  
当选择读寄存器功能的时候，选择B通道输出哪个寄存器的值


寄存器组：

- 三个数据寄存器，R0，R1，R2  
用来短暂存放用于计算的数据的寄存器
- 一个地址寄存器，R3  
专用于将数据写进内存的操作中（WM），用于标识写进RAM中的地址，有自加的指令，相当于PC

寄存器组共一个数值输入和两个数据输出

- A通道有两个功能：
  - 输出数值给ALU的A口运算
  - 输出地址给RAM的A（address）口，选择存进RAM的位置
- B通道也有两个功能
  - 输出数值给ALU的B口运算
  - 输出数据给RAM的D（Data）口，选择存进RAM的数值

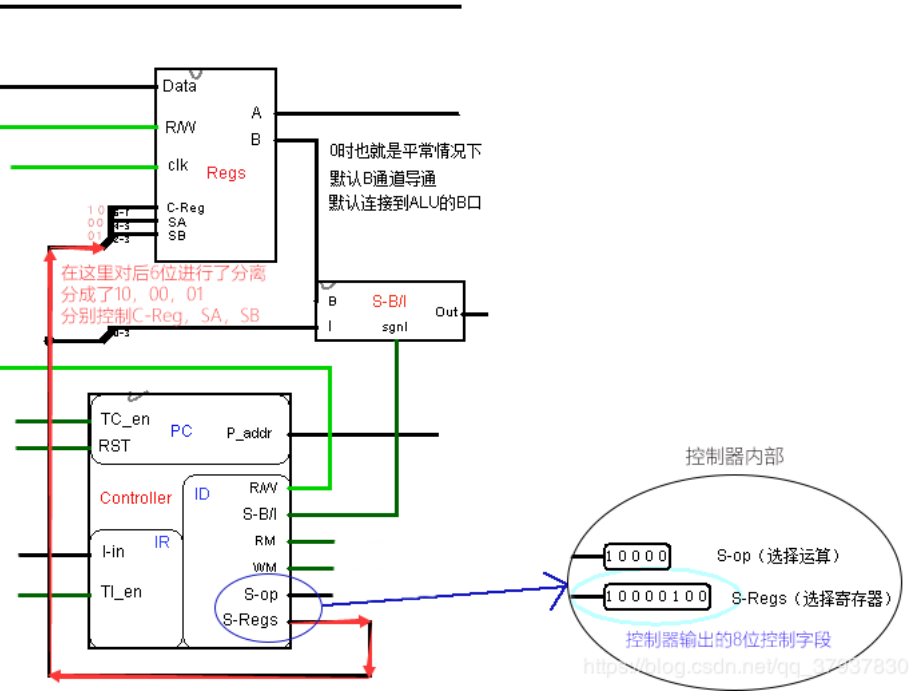
控制位详解：  
由上可知，共8个控制位；  
其中 C-Reg(2位)、SA（2位）、SB（2位）这6位控制位的控制字段来自控制器模块传递来的8位二进制字段S-Regs，也就是下图中红线标注的这一部分：  
而R/W（1位）控制位也是由控制器传出的控制字段R/W决定  
clk（1位）控制位则是由CLK模块的第四个机器周期给的clk信号



以下是指令详解：


汇编代码	ADD R2, R0, R1											
十六进制指令	1			0			8			4		
二进制指令	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
位含义	功能选择		选择运算				目标寄存器	源寄存器	源寄存器	空位		
具体含义	两个寄存器运算		X	选择加法运算				R2	R0	R1	X	
对应控制位	000代表R/W位为1		S3	S2	S0	S1	Cin	C-Reg	A	B	无	
控制模块	此条中主要控制Regs			ALU				<a href="https://www.cnblogs.com/qj-3793782/">https://www.cnblogs.com/qj-3793782/</a>				

完成之后的模块：

 

ALU模块

 ALU顾名思义算术逻辑单元，CPU的本质就是处理运算，因此，ALU与Controller可以算是CPU的核心部分，可以简单的将这部分理解成一个黑匣子；两个运算输入和一个运算输出，还有一个功能选择。（其实主要是由于这部分是课设的队友做的，我也没太大研究，主要研究指令集以及控制器，寄存器部分，如果以后有兴趣了应该会具体补充）



组成：

两个数据输入端

- A通道数据输入：  
是Regs模块A通道输出的数据
- B通道数据输入  
是Regs模块B通道输出的数据；  
**或者是** 立即数通道的立即数输入；  
由S-B/I模块决定，一般情况下默认为B通道数据，下文讲解


一个数据输出端Output:  
计算结果输出，直接输出到Regs模块的data（待写入数据）端口

五个控制位，四个控制字段：

- Cin (1位)
- S1 S0 (2位)
- S2 (1位)
- S3 (1位)



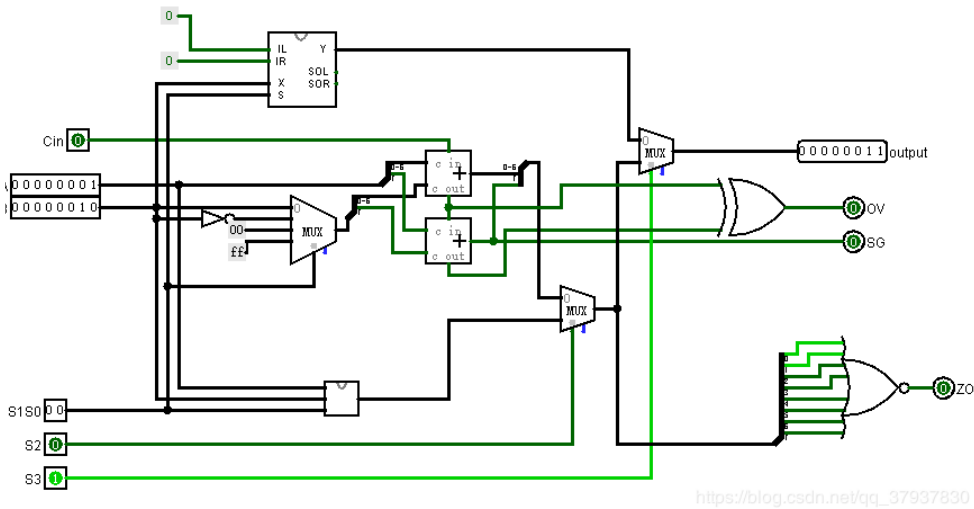
这五位数从Cin到S3（从指令序列低位到高位）组成一个5位的控制字段，代表不同的运算功能，比如1 0000代表选择ALU为加法运算。



[https://blog.csdn.net/qq\\_37937830](https://blog.csdn.net/qq_37937830)

控制位详解：

司上，这五位控制位，来自控制器传出的五位控制字段：

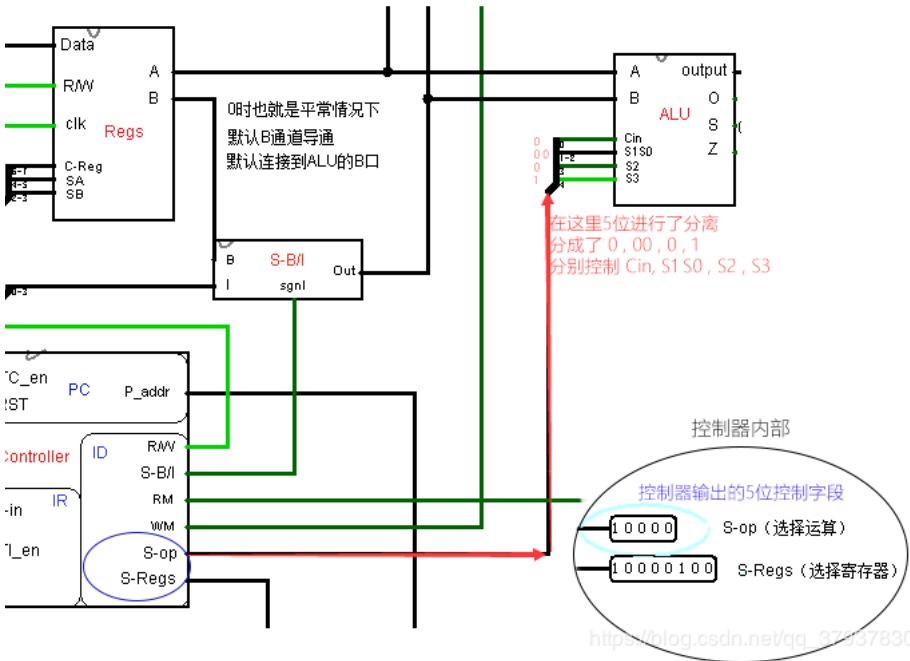


[https://blog.csdn.net/qq\\_37937830](https://blog.csdn.net/qq_37937830)

指令详解：

汇编代码	ADD R2, R0, R1															
十六进制指令	1				0				8				4			
二进制指令	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
位含义	功能选择				选择运算				目标寄存器		源寄存器		源寄存器		空位	
具体含义	两个寄存器运算 X				选择加法运算				R2		R0		R1		X	
对应控制位	000代表R/W位为1				S3	S2	S0 S1	Cin	C-Reg		A		B		无	
控制模块	此条中主要控制Regs				ALU				<a href="https://bbs.csdn.net/q_37937831">https://bbs.csdn.net/q_37937831</a>							

[https://blog.csdn.net/qq\\_37937830](https://blog.csdn.net/qq_37937830)

模块集成：

 

## S-B/I模块

自己定义的一个模块名，意为Select-B<sub>tunnel</sub>/Immediate<sub>tunnel</sub>选择B通道还是立即数通道

作用


我们知道，我们在进行加法运算的时候需要Regs模块的A通道输出R0寄存器的值给ALU的A通道，需要Regs模块的B通道输出R1寄存器的值给ALU的B通道，来使ALU完成加法运算。

但是在别的指令中，比如说赋值MOV指令：MOV R0, 1


我们需要将立即数1的值写进R0寄存器，而已知的写寄存器的数据是从ALU的Output传递给Regs的data口的；

因此我们需要考虑怎么将立即数传给ALU，于是我们可以将要写入的立即数写入指令中，在解码之后，传给立即数通道，通过立即数通道传给ALU，将B通道与立即数通道复用，通过一位判断位判断什么时候用哪个通道输入给ALU的B输入口。

预览如下：

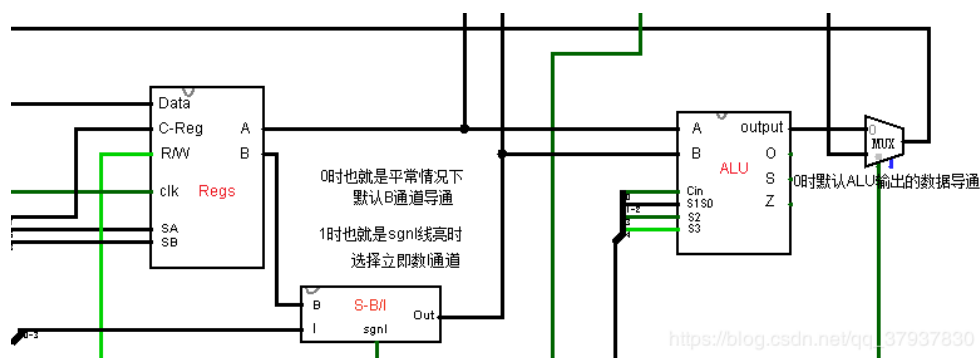


模块组成：

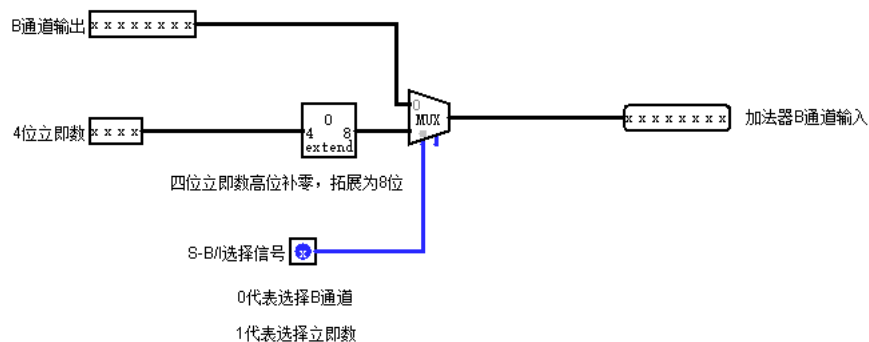

- B通道数据输入：  
一个8位的Regs模块的B通道数据输入
- I 立即数通道数据输入：
  - 一个解码后的4位的立即数输入
  - 因为输出为8位，因此还需要一个4位extend8位的拓展器
- S-B/I的选择信号：  
0代表默认选择B通道数据，1代表选择立即数通道
- 一个2选1的选择器，多路选择器
- 一个8位数据输出  
输出选择的数据到ALU的B数据输入口


模块集成

 

## 控制器模块

作用：我们知道，CPU是计算机的核心，而控制器是一个CPU的核心。控制器的功能主要有取指、解码、控制各寄存器进行执行微指令。

组成：


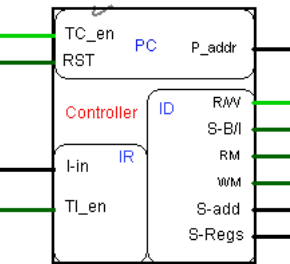


- 组成：
- 控制器包括：
- PC（程序计数器）  
负责保存程序执行到的位置，
  - IR（指令寄存器）  
当计算机的某一计算循环开始时，先根据地址寄存器的地址，从内存存储器（RAM）中读出一条指令，存入指令寄存器中。
  - ID（指令译码器）  
指令寄存器的相应位送入指令译码器(操作码译码、变址译码等)。根据译码结果产生相应的控制信号，完成指令规定的运算、传送数据等动作。


### 1 程序计数器（PC）的设计

作用：  
PC的作用在于知道指令在哪里；  
一般来说，程序包括三种结构：**顺序、分支和循环**；其中**分支和循环**实际上可以由跳转（Jump）实现，  
所以程序的执行方式可以归纳为**顺序和跳转**：

- (电路设计部分参考文章开始的链接)

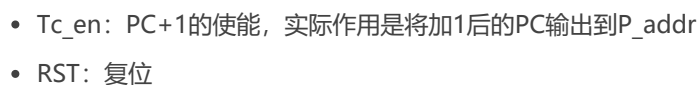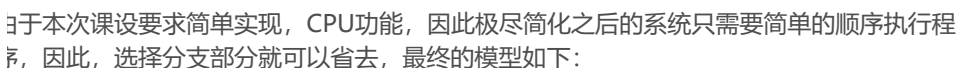


ROM会将对应地址的16进制指令给IR寄存器的I-in指令入口;

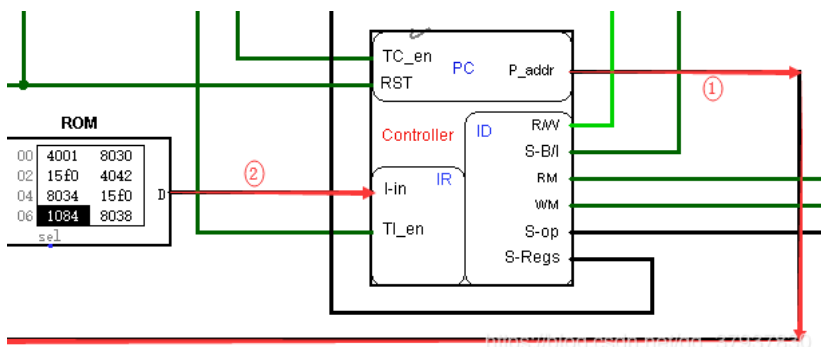

指令逻辑上是暂时存在I\_in中，还没有进入IR，需要TI\_en取指使能口变成高电平，才会静茹IR指令寄存器  
寄存器与一般的寄存器功能一样，暂时存放指令)

实际实现：

 

### 3 指令译码器 (ID) 的设计


在指令译码器之前，我们首先要明确指令格式，这里使用得指令集设计标准类似MIPS，只不过PS指令集为32位，这里为16位。  
这16位指令是根据算术逻辑单元 (ALU) 与寄存器组 (Regs) 的控制字段设计的，指令部分下文会有详细解释，这边先说以下指令译码器的设计部分。

作用：

指令译码器的作用在于翻译指令，我们知道指令在CPU中实际是一个二进制序列，由操作码，操作数组成，分别代表要进行什么操作，以及操作的具体数值和寄存器，将一个二进制序列逐位拆解为不同的控制位，以控制不同的模块单元。

实际实现：

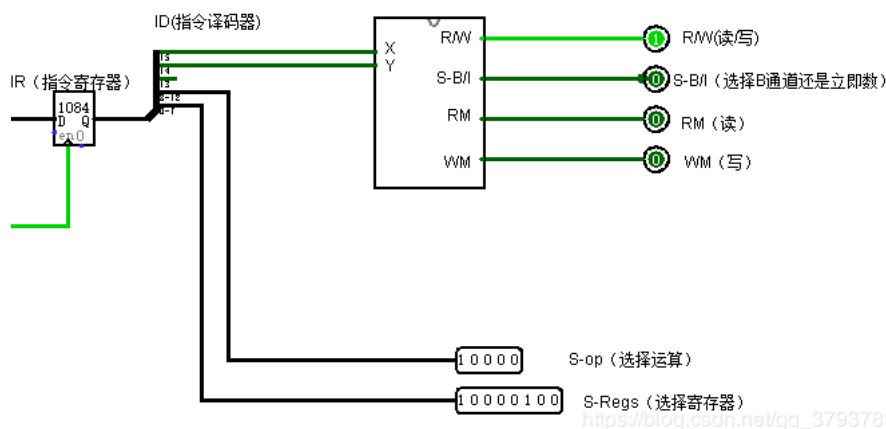注：ID不止是图中矩形部分，还包括下面的S-op与S-Regs，或者准确说，左边的分离分支splitter是译码器




6位的指令由一个splitter 分离逐位分离之后，变成不同的控制字段输出

- 0-7位：S-Regs  
这8位主要控制寄存器或者立即数的选择，在Regs模块的设计中有详细的介绍，在后文的指令格式详解中也会有详细介绍
- 8-12位：S-op  
这5位主要控制ALU，功能是运算方式的选择，在上面的例子中1 0000 代表选择加法运算
- 13位：空位
- 14、15位：  
这两个位组合控制功能的选择  
具体功能如下：

选择功能	14-15bit
两个寄存器运算	00
寄存器+立即数计算	01
写主存	10
读主存	11

 于是我们只需要将这2位的字段解析成每个控制字段的对应输出就行  
在实际电路中以一个译码器的方式实现：将2位二进制译成4个输出，实际是由真值表推出来：



指令结构详解：

内容对应上文中ID指令译码器设计部分。  
在指令译码器之前，我们首先要明确指令格式，这里使用得指令集设计标准类似MIPS，只不过PS指令集为32位，这里为16位。这里的16位指令是根据算术逻辑单元与寄存器组的输入输出字段设计的。  
每个操作对应的控制字段如下：

功能分析									
	S3~Cin(5bit)	W	CI	RM	WM	SF	JP	JW(3bit)	IM
寄存器运算	V	1	0	0	0	1	0	X	X
寄存器+常量运算	V	1	1	0	0	1	0	X	V
写	X	0	0	X	1	0	0	X	X
读	X	1	X	1	0	0	0	X	X
	X	0	X	X	0	0	1	V	V

1的意思有效，X的意思是无效（无关），IM指的是立即数。  
图中，可以对W/CI/RM/WM/SF/JP/JW进行编码，编码成000,001,010,011,100，这样只需要个信号就能确定六个控制信号了，也就是这样：

选择功能	14-15bit
两个寄存器运算	00
寄存器+立即数计算	01
写主存	10
读主存	11

为写入ROM中的16进制代码：

001:

汇编代码	MOV R0 , 1															
含义	将立即数1存进寄存器R0里面															
十六进制指令	4				0				0				1			
二进制指令	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
位含义	功能选择		X	X				目标寄存器		X		立即数				
具体含义	寄存器+立即数		X				R0		X		立即数					
对应控制位	R/W+S-B/I			S3	S2	S0 S1		Cin	C-Reg		SA		i通道			
控制模块	Regs+i通道			ALU				Regs		立即数通道		i通道				

030:

汇编代码	STORE R3 , R0															
含义	将R0寄存器里的数值存进RAM, 地址为R3寄存器里存的地址															
十六进制指令	8				0				3				0			
二进制指令	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
位含义	功能选择		X	X				X		地址寄存器		数据寄存器		X		
具体含义	写操作		X				X		R3		R0					
对应控制位	WM			S3	S2	S0 S1		Cin	C-Reg		SA		SB			
控制模块	RAM				ALU				<a href="https://blog.csdn.net/qq_37937830">https://blog.csdn.net/qq_37937830</a> Regs							

084:

汇编代码	ADD R2 , R0 , R1															
含义	R2=R0+R1，将寄存器中的值相加后存进R2寄存器里															
十六进制指令	1				0				8				4			
二进制指令	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
位含义	功能选择				选择运算				目标寄存器		源寄存器		源寄存器		空位	
具体含义	两个寄存器运算				X	选择加法运算				R2		R0		R1		X
对应控制位	R/W位为1				S3	S2	S0 S1	Cin	C-Reg		A		B		无	
控制模块	此条中主要控制				Regs				ALU				<a href="https://blog.csdn.net/qg_37937836">https://blog.csdn.net/qg_37937836</a>			

390

汇编代码	SUB R2 , R1 , R0															
含义	R2=R1-R0，将寄存器中的值相加后存进R2寄存器里															
十六进制指令	1				3				9				0			
二进制指令	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
位含义	功能选择			选择运算					目标寄存器		源寄存器		源寄存器		空位	
具体含义	两个寄存器运算		X	选择减法运算					R2		R1		R0		X	
对应控制位	R/W位为1		S3	S2	S0 S1		Cin	C-Reg		A		B		无		
控制模块	此条中主要控制Regs				ALU				<a href="https://blog.csdn.net/qg_37937836">https://blog.csdn.net/qg_37937836</a> Regs							

5f0

汇编代码	INC R3 , R3											
含义	地址寄存器R3里面存的地址自加1，以便下次写入RAM下一个地址											
十六进制指令	1			5				f		0		
二进制指令	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0
含义	两个寄存器运算		自加+1				R3	R3	X	X		

5次设计用的仿真指令，存在ROM中：





<b>PU的设计和实现</b>	阡飞陌 1万+
J的简介： 此CPU为冯·诺伊曼架构的，顾名思义程序存储器和数据存储器共用了一组数据和地址总线，当然有兴趣...	
<b>建之logisim篇</b> junlinqu的博客-CSDN博客_cpu logisim	7-31
n 调试技巧保证后加的指令不影响之前指令的正确性。这样一来,就算 CPU 出现 bug,只需调试新加的指令即可。_cpu...	
<b>手画一个CPU——Logisim</b> ,下_qq_43561302的博客-CSDN博客	7-20
试结果 实验十:MIPS微程序CPU设计 实验十一:硬布线控制器状态机设计 实验十二:多周期MIPS硬布线控制器CPU设...	
<b>isim画【简易CPU一】8位可控加减法电路</b>	qq_43588553的博客 6807
自定义目录标题欢迎使用Markdown编辑器新的改变功能快捷键合理的创建标题，有助于目录的生成如何改变文本的...	
<b>设计 (Logisim实现)</b>	Willy_QI的博客 1万+
台介绍1、Logisim软件是一种用于设计和模拟数字逻辑电路的工具。其简单的工具栏界面和构建它们时的电路仿真，...	
<b>simcpu,logisim单周期cpu已通过仿真实验-Mail服务器代码类...</b>	7-16
n单周期CPULogisim单周期CPU已通过仿真测试可以运行小规模程序logisimcpu更多下载资源、学习资料请访问CS...	
<b>m单周期CPU_logisim单周期cpuj型指令,单周期cpu设计logisim...</b>	7-14
ogisim软件描述的单周期CPU,支持MIPS指令,可扩展性较好logisim单周期cpuj型指令更多下载资源、学习资料请访问...	
<b>ogisim构建小型数字系统 (运动码表)</b>	班克o 5131
要介绍的是中国大学mooc上“计算机硬件系统设计”课程中的一个实验。首先，我对本课程的课程组深表感谢，开...	
<b>技大学计算机组成原理实验报告-CPU设计实验.docx</b>	05-06
技大学《计算机组成原理》实验报告（总），报告目录： 1 CPU设计实验 2 1.1 设计要求 2 1.2 方案设计 3 1.3 实验...	
<b>_booksyhay的专栏-CSDN博客_logisim cpu如何运行小规模程序</b>	8-12
CPU底层的运行机制很感兴趣,查了一些计算机组成原理方面的资料,发现可以使用LogiSim软件用最基础的门电路搭...	
<b>一步学做一个CPU——2,Logisim的简单入门_一个程..._CSDN博客</b>	8-12
栏: cpu设计 Logisim的简单入门 先来以一个与门电路的实验,来看一下基本的操作,在Logisim中一个与门电路生成过...	
<b>im设计模型机——编制并执行程序</b>	蛇皮团团怪的博客 4083
计算机组成原理课程设第一部分使用logisim软件设计一个模型机器，包括但不限于CPU，主存，实现至少4条指令，...	
<b>目CPU及流水线CPU设计（1）---logisim部件设计</b>	TONNE_YANG的专栏 1万+
n的设计是设计CPU的基础，在往后的CPU的代码书写的过程中必然时刻伴随着设计图纸的需求。（如有转载，请注...	
<b>理实验 Logisim CPU实验 Hust_qq_43434682的博客..._CSDN博客</b>	8-11
理实验 Logisim CPU实验 HustlTTTTJH 2020-06-12 19:28:21 1227 收藏 21 分类专栏: 计算机组成原理 版权 这次C...	
<b>PU设计实践_使用LogiSim设计CPU-硬件开发文档类资源</b>	8-15
PU设计实践开始前的话本人大学党一个,计算机科学与技术专业,平时对电子技术、计算机科学和软件技术有所研究,在...	