

# 教程

预备知识

▲

课程介绍 (index.html)

LogiSim (doc\_logisim.html)

Verilog语法 (doc\_verilog.html)

FPGA原理 (doc\_fpga.html)

Nexys4DDR开发板 (doc\_nexys.html)

Vivado介绍 (doc\_vivado.html)

TestBench编写及仿真 (doc\_testbench.html)

代码风格规范 (coding\_convention.html)

一些例子

▲

基本逻辑门 (doc\_basic\_logic.html)

简单组合逻辑电路 (doc\_simple\_logic.html)

复杂组合逻辑电路 (doc\_complex\_logic.html)

简单时序逻辑电路 (doc\_simple\_timing.html)

复杂时序逻辑电路 (doc\_complex\_timing.html)

有限状态机 (doc\_finite\_state\_machine.html)

Collapse All | Expand All

# 有限状态机

Table of Contents

■ 有限状态机简介

■ 实验目标

■ Mealy FSM（米利型有限状态机）

■ 使用三段式Mealy状态机的实现一个序列检测器

- 实验要求
- 实验步骤
- 参考代码和分析
- 实验步骤
- 参考代码和分析

■ 扩展实验内容

- 扩展实验1
  - 实验要求
- 扩展实验2
  - 实验要求

■ 总结

# 有限状态机

## 有限状态机简介

有限状态机(FSM)是许多数字系统中用来控制系统和数据流路径行为的时序电路。FSM的实例包括控制单元和时序。本实验介绍了两种类型的FSM (Mealy和Moore) 的概念, 以及开发此类状态机的建模方式。请参阅Vivado教程, 了解如何使用Vivado工具创建项目和验证数字电路。

## 实验目标

在本次实验中, 你将会学到:

- 对 Mealy FSMs 建模
- 对 Moore FSMs 建模


## Mealy FSM (米利型有限状态机)

有限状态机 (FSM) 或称简单状态机用于设计计算机程序和时序逻辑电路。它被设想为抽象机器, 可以处于有限数量的用户定义状态之一。机器一次只能处于一种状态; 它在任何给定时间所处的状态称为当前状态。当由触发事件或条件启动时, 它可以从一种状态改变为另一种状态; 这称为过渡。特定FSM由其状态列表和每个转换的触发条件定义。


在现代社会中的许多设备中可以观察到状态机的踪影, 这些设备根据发生的事件序列执行预定的动作序列。简单的例子是自动售货机, 当存放硬币的金额达到商品价格时分配产品; 电梯在把乘客送达楼上后才会下降; 交通灯按一定的时间改变信号来控制车流; 以及需要输入一串正确的数字才能打开的组合锁。

状态机使用两种基本类型建模–Mealy和Moore。在Mealy机器中, 输出取决于当前状态和当前输入。在Moore机器中, 输出仅取决于当前状态。

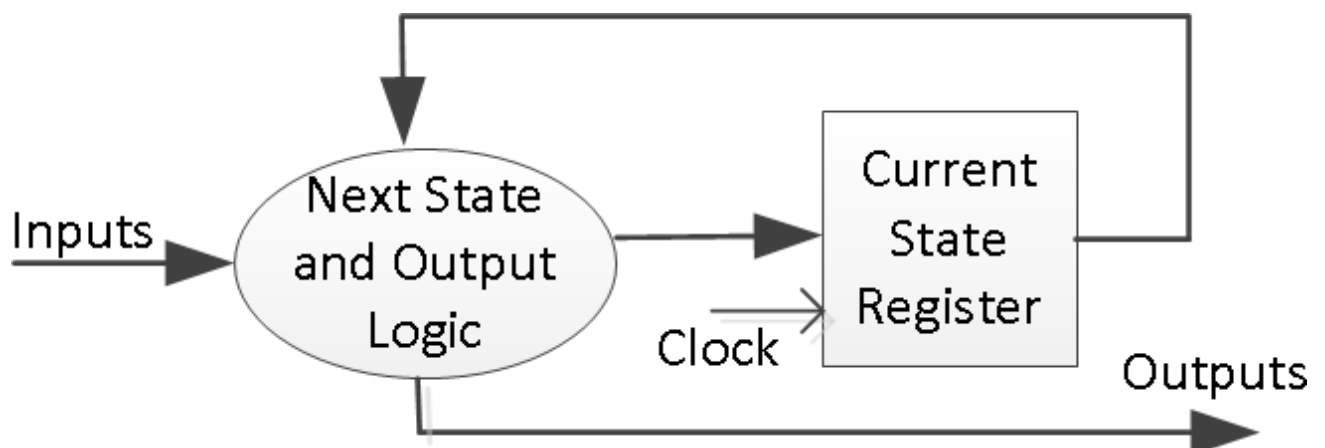Mealy型状态机的一般模型由组合过程电路和状态寄存器组成, 组合过程电路生成输出和下一个状态, 状态寄存器保存当前状态, 如下图所示。状态寄存器通常建模为D触发器。状态寄存器必须对时钟边缘敏感。其他块可以使用always过程块或always过程块和dataflow建模语句的混合来建模; always过程块必须对所有输入敏感, 并且必须为每个分支定义所有输出, 以便将其建模为组合块。两段式Mealy机器可以表示为



下面是奇偶校验机的状态图和相关模型:

 

```

module mealy_2processes(input clk, input reset, input x, output reg parity); reg state, nexts
tate;
parameter S0=0, S1=1;
always @(posedge clk or posedge reset) // always block to update state if (reset)
state <= S0;
else
state <= nextstate;


always @(state or x) // always block to compute both output & nextstate begin
parity = 1'b0; case(state)
S0: if(x)
begin
parity = 1; nextstate = S1;
end else
nextstate = S0;
S1: if(x)
nextstate = S0;
else begin
parity = 1; nextstate = S1;
end
end

end default:
nextstate = S0; endcase

endmodule

```

三段式Mealy机器的图示及其建模如下：

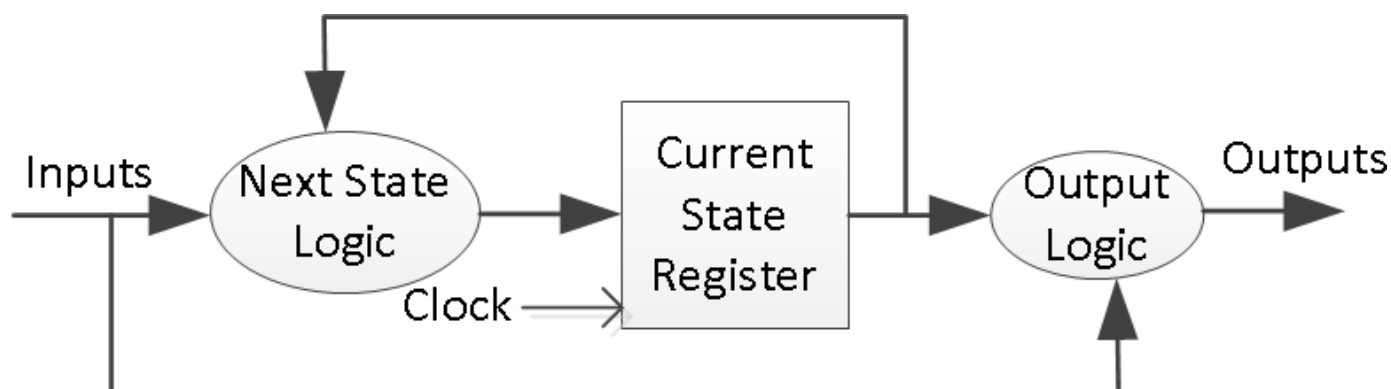

```

module mealy_3processes(input clk, input reset, input x, output reg parity); reg state, nextstate;
parameter S0=0, S1=1;
always @(posedge clk or posedge reset) // always block to update state if (reset)
state <= S0;
else
state <= nextstate;
always @(state or x) // always block to compute output begin
parity = 1'b0; case(state)
S0: if(x)
parity = 1; S1: if(!x)
parity = 1;
endcase end
always @(state or x) // always block to compute nextstate begin
nextstate = S0; case(state)
S0: if(x)
nextstate = S1; S1: if(!x)
nextstate = S1; endcase
end endmodule
  
```

状态分配可以使用独热码 (one – hot code) , 二进制编码, 格雷码以及其他编码。通常, 综合工具将确定状态分配的编码, 但用户也可以通过更改综合属性来强制特定编码, 如下所示。状态分配编码将对状态寄存器中使用的位数产生影响; 独热编码使用最多的位数, 但解码非常快, 二进制编码使用最少的位数, 但解码较长。

Synthesis (xst)	
-opt_mode	speed
-opt_level	1
-register_balancing	no
-register_duplication	yes
-fsm_encoding	auto
-lc	auto
-auto_bram_packing	one-hot
-use_dsp48	compact
	sequential
	gray
	johnson
	speed1
	user

**-fsm\_encoding**  
FSM Encoding Algorithm. Specifies algorithm. Use of this setting requires (-fsm\_extract) be enabled, which is

# 使用三段式Mealy状态机的实现一个序列检测器

## 实验要求

Mealy状态机有一个输入 (ain) 和一个输出 (yout) 。当且仅当接收到的1的总数可被3整除时，输出为1 (提示：0也算被3整除，但是，在复位周期中不把计数器归为0，复位信号过后把计数器归0——参考模拟波形时间= 200。设计一个testbench并通过behavioral simulation验证模型。使用SW15作为时钟输入，SW0作为输入，BTNU按钮作为电路的复位输入，LED7: LED4上的1s计数和作为yout输出的LED0。完成设计流程，生成比特流，并将其下载到Basys3或Nexys4 DDR板。验证功能。

## 实验步骤

1. 打开Vivado并创建一个空工程并命名为lab10\_1。
2. 创建并添加使用SW15作为时钟输入，SW0作为输入，BTNU按钮作为电路的复位输入，LED7: LED4上的1s计数和作为yout输出的LED0。
3. 编写仿真文件来验证代码的正确
4. 在工程中添加适当的管脚约束的XDC文件，并加入相关联的管脚，使用SW15作为时钟输入，SW0作为输入，BTNU按钮作为电路的复位输入，LED7: LED4上的1s计数和作为yout输出的LED0。
5. 综合，实现设计。
6. 生成比特流文件，下载到Nexys4开发板上，验证功能。

## 参考代码和分析

```
module lab10_1( input clk, input rst, input ain, output reg [3:0]count, output reg yout );
parameter s0=0, s1=1,s2=2; reg [1:0]state,nextstate; always@(posedge clk or posedge rst) begin
if(rst) begin state<=s0; count<=4'b0; end else begin state<=nextstate; if(ain) count<=count+1;
end end
```


```

always@(*)
begin
    yout=0;
    case(state)
    s0:if(!ain)
    yout=1;
    s2:if(ain)
    yout=1;
    endcase
end

always@(*)
begin
    case(state)
    s0:if(ain)
    nextstate=s1;
    else
    nextstate=s0;
    s1:if(ain)
    nextstate=s2;
    else
    nextstate=s1;
    s2:if(ain)
    nextstate=s0;
    else
    nextstate=s2;
    endcase
end
endmodule


```

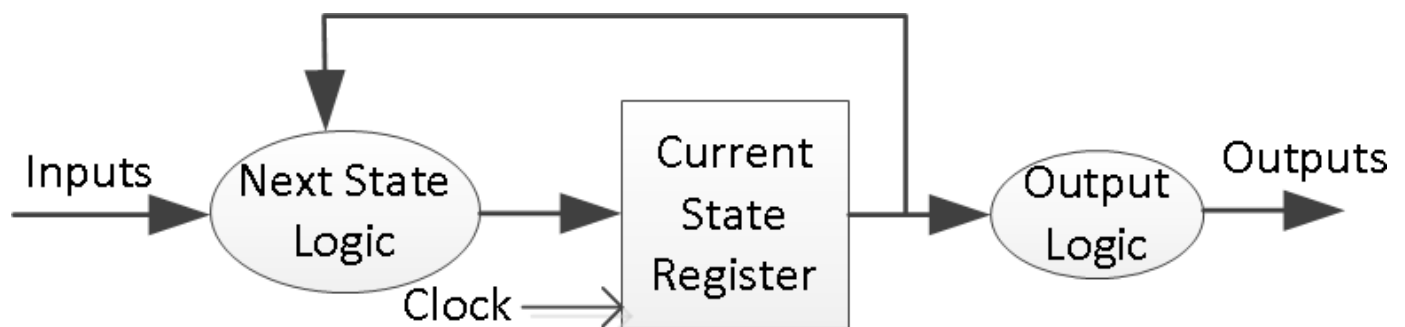米利型的输出是和当前状态以及输入都相关的，所以这里是这样的情况。但是如果是摩尔型的话输入只与当前状态相关，之后也会有介绍。 ## Moore FSM（摩尔型有限状态机） Moore型有限状态机的一般模型如下所示。其输出由状态寄存器块生成。使用当前输入和当前状态确定下一状态。这里的状态寄存器也使用D触发器建模。通常，Moore机器使用三个块来描述，其中一个块必须是顺序的，另外两个块可以使用always块或always和dataflow建模结构的组合来建模。



v

以下是使用Moore型有限状态机实现的奇偶校验器的状态图。与之关联模型如下所示。

 

v

```

module moore_3processes(input clk, input reset, input x, output reg parity); reg state, nextstate;
parameter S0=0, S1=1;
always @(posedge clk or posedge reset) // always block to update state if (reset)
state <= S0;
else
state <= nextstate;

always @(state) // always block to compute output begin
case(state)
S0: parity = 0; S1: parity = 1;
endcase
end

always @(state or x) // always block to compute nextstate begin
nextstate = S0; case(state)
S0: if(x)
nextstate = S1; S1: if(!x)
nextstate = S0;
endcase
end
endmodule
  
```

在本例中，输出块很简单，可以使用dataflow建模构造进行建模。可以使用以下代码代替always块。您还需要将输出类型从reg更改为wire。

```

assign parity = (state==S0) ? 1'b0: 1'b1; ## 使用三段式Moore状态机的实现一个序列检测器 ### 实验要求
Moore状态机有一个输入（ain）和一个输出（yout）。当且仅当接收到的1的总数可被3整除时，输出为1（提示：0也算被3整除，但是，在复位周期中不把计数器归为0，复位信号过后把计数器归0—参考模拟波形时间= 200。设计一个testbench并通过behavioral simulation验证模型。使用SW15作为时钟输入，SW0作为输入，BTNU按钮作为电路的复位输入，LED7: LED4上的1s计数和作为yout输出的LED0。完成设计流程，生成比特流，并将其下载到Basys3或Nexys4 DDR板。验证功能。
  
```

## 实验步骤

1. 打开Vivado并创建一个空工程并命名为lab10\_2。

2. 创建并添加使用SW15作为时钟输入，SW0作为输入，BTNU按钮作为电路的复位输入，LED7: LED4上的1s计数和作为yout输出的LED0。
3. 编写仿真文件来验证代码的正确
4. 在工程中添加适当的管脚约束的XDC文件，并加入相关联的管脚，使用SW15作为时钟输入，SW0作为输入，BTNU按钮作为电路的复位输入，LED7: LED4上的1s计数和作为yout输出的LED0。
5. 综合，实现设计。
6. 生成比特流文件，下载到Nexys4开发板上，验证功能。

## 参考代码和分析

```
module lab10_2( input clk, input rst, input ain, output reg [3:0]count, output reg yout );
parameter s0=0, s1=1,s2=2; reg [1:0]state,nextstate; always@(posedge clk or posedge rst) begin
if(rst) begin state<=s0; count<=4'b0; end else begin state<=nextstate; if(ain) count<=count+1;
end end always@() begin case(state) s0:yout=1; default:yout=0; endcase end always@() begin
case(state) s0:if(ain) nextstate=s1; else nextstate=s0; s1:if(ain) nextstate=s2; else nextstate=s1;
s2:if(ain) nextstate=s0; else nextstate=s2; endcase end endmodule
```

摩尔型相较米利型输出的状态只与输入相关

## 扩展实验内容

### 扩展实验1

使用三段式Moore状态机或者Mealy状态机实现一个序列检测器。


Moore状态机有两个输入 (ain [1: 0]) 和一个输出 (yout) 。 除非出现以下输入序列之一， 否则输出将从0开始并保持为常量值：

1. 输入序列ain [1: 0] = 01,00使输出变为0
2. 输入序列ain [1: 0] = 11,00使输出变为1
3. 输入序列ain [1: 0] = 10,00使输出切换。

### 实验要求

打开Vivado并创建一个空工程并命名为lab10\_kuozhan1。设计一个testbench（类似于下面显示的波形）并通过behavioral simulation验证模型。 使用SW15作为时钟输入， SW1-SW0作为ain [1: 0]输入， BTNU按钮作为电路的复位输入， LED0作为yout输出。 完成设计流程， 生成比特流， 并将其下载到Basys3或Nexys4 DDR板。 验证功能。

仿真示意图如下：

 

### 扩展实验2

使用ROM设计一个特定的计数计数器（下面列出的计数序列）来开发一个Mealy状态机。



